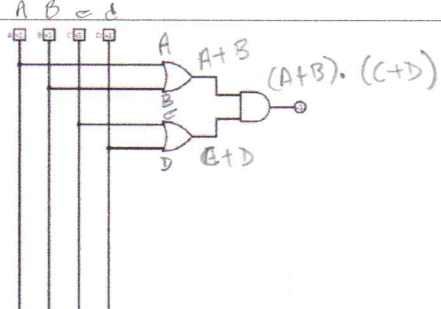
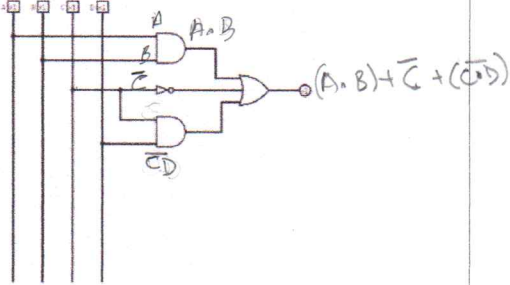
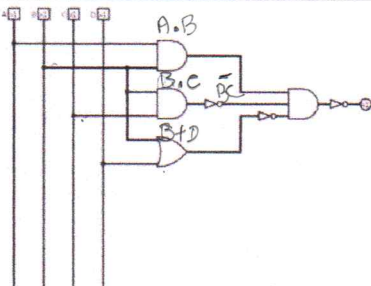
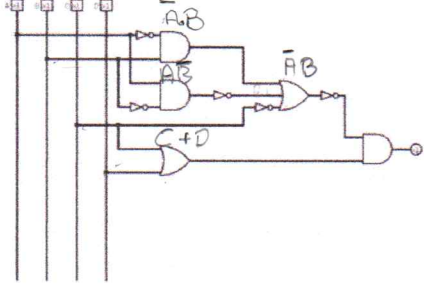


Nome do Aluno: Edilson Foz de Mattos


Data: 21/09/21

Expressões Obtidas de Circuitos Lógicos


	$S = (A+B) \cdot (C+D)$
	$S = (A \cdot B) + C + (C \cdot D)$
	$S = (A \cdot B) \cdot (B \cdot C) \cdot (A \cdot C) \cdot (B + D) \cdot (B + D)$
	$S' = (A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B) + C \cdot (C + D)$

Nome do Aluno: Edilson José de Mattos


Data: 21/09/21

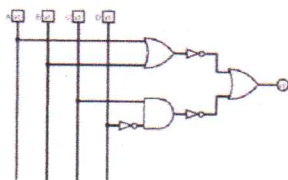


$$S = (A + B) + (\bar{C} \cdot D)$$

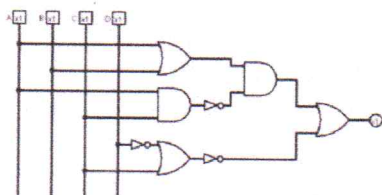

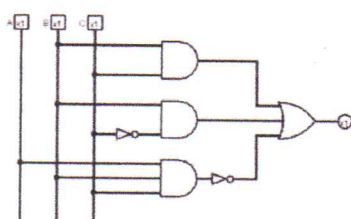
$$S = (A + B) \cdot (\bar{A} \cdot C) + (D + \bar{C})$$


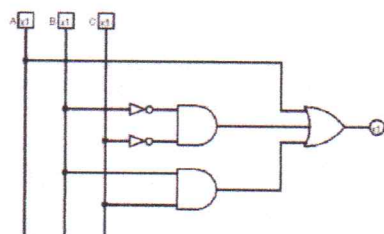
$$S = (B \cdot C) + (\bar{B}\bar{C}) + (\bar{A}BC)$$








$$S = A + (\bar{B}\bar{C}) + (BC)$$

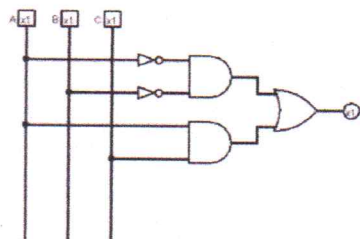

$$S = (\bar{A}B) + AC$$

Nome do Aluno: Edilson José de Mattos Data: 21/09/21

Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões

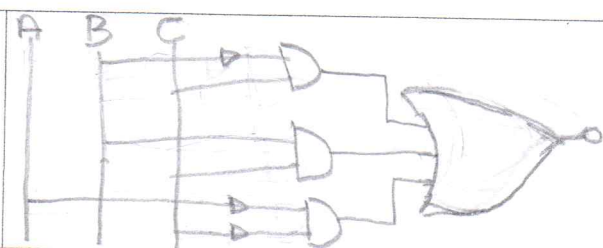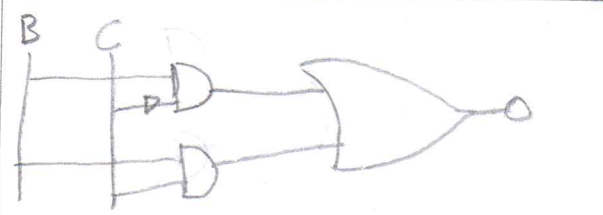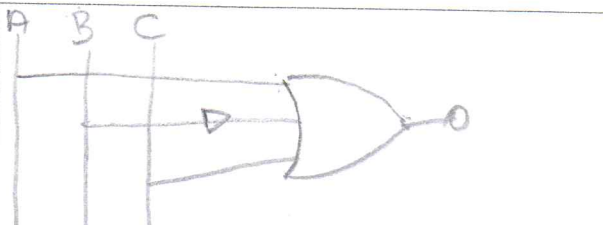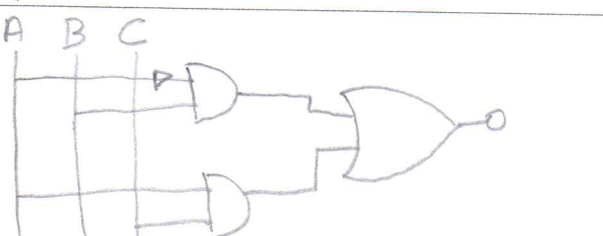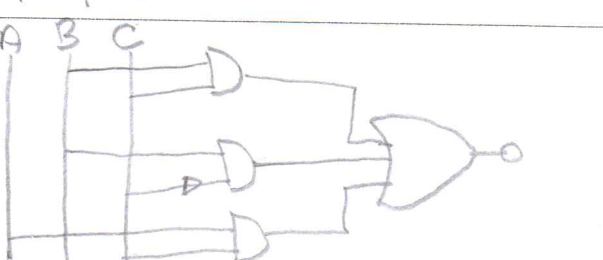1- $(\neg B.C) + (B.C) + (A.B)$	
2- $(B.\neg C) + (B.C)$	
3- $A + \neg B + C$	
4- $(\neg A.B) + (A.C)$	
5- $(B.C) + (B.\neg C) + \neg(A.B.C)$	
6- $(\neg B.C) + (\neg A.B) + (A.B.C)$	